




Cette notice permet de faire, la mise en service d'un automatisme 770 posé dans les règles de l'art.

Pour des explications complémentaires veuillez consulter la notice complète .

Opérateur 770***Platine E034 ***Récepteur et télécommande FDS

PLAN DE CABLAGE

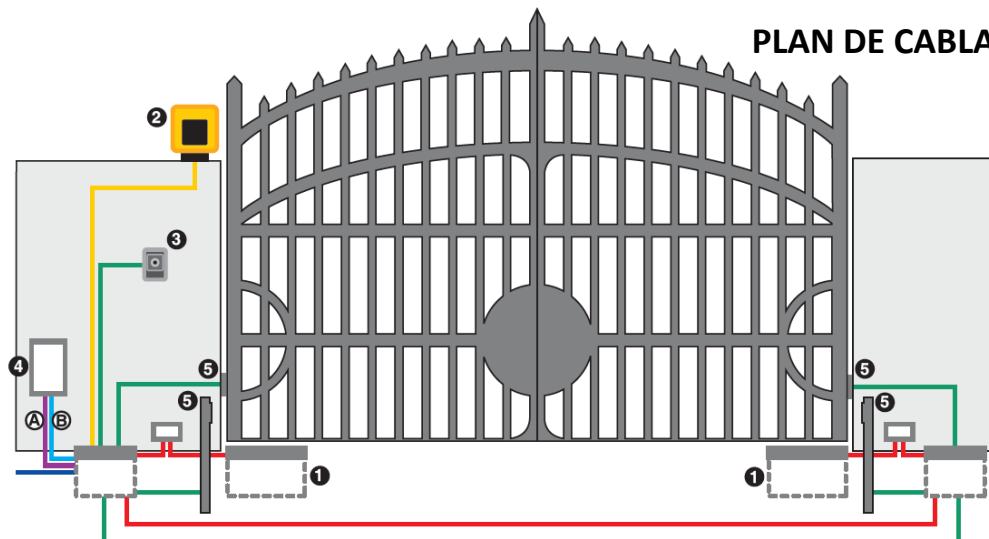






(B) Câble Basse Tension

(A) Câble d'Alimentation

- 3** Câble 3x0.5mm² (ex sélecteur clé)
- 5** Câble 0.5mm² (Cellules...)
- 2** Câble 2x1.5mm² + RG58 (si antenne)
- 1** Câble 2x2.5mm² (opérateur)

- 4** Câble 3x1.5mm² - Alimentation

Installation caisson

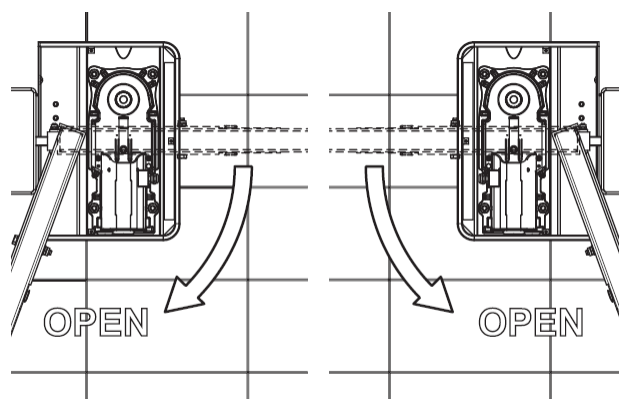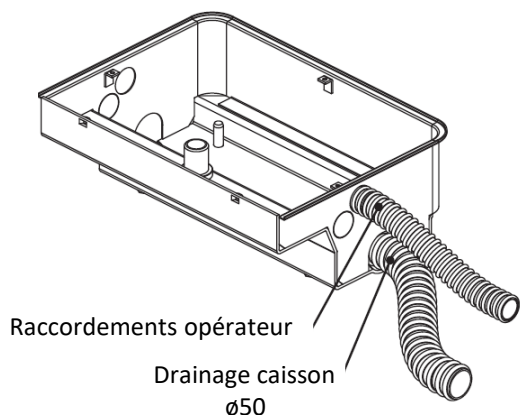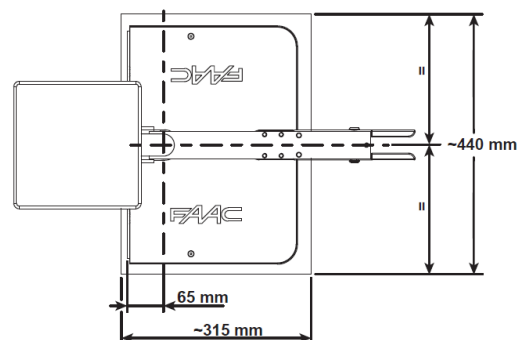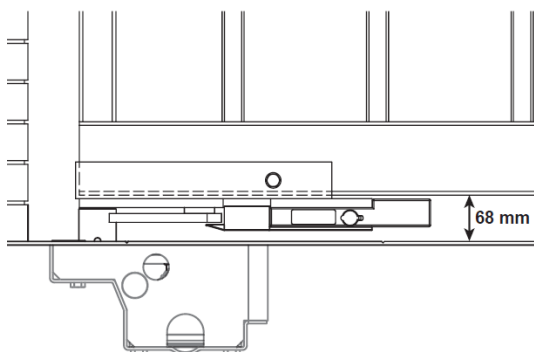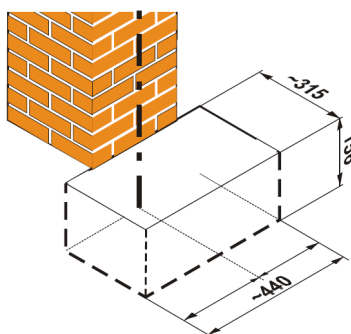




1

BRANCHEMENT DES MOTEURS


M1 Ouvre en 1^{er}
M2 Ouvre en 2^{ème}

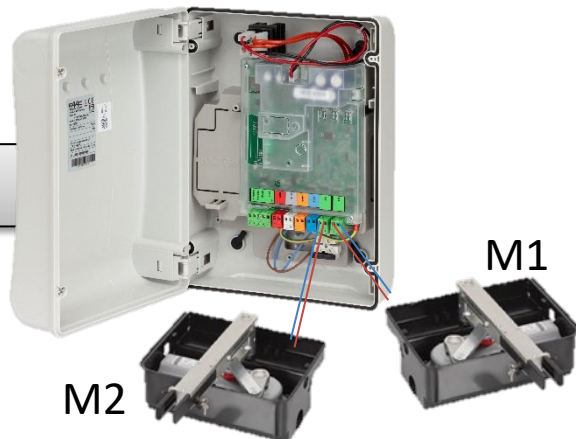

2

PHOTOCELLULES

Position switch
1 2 3 4
on off off off

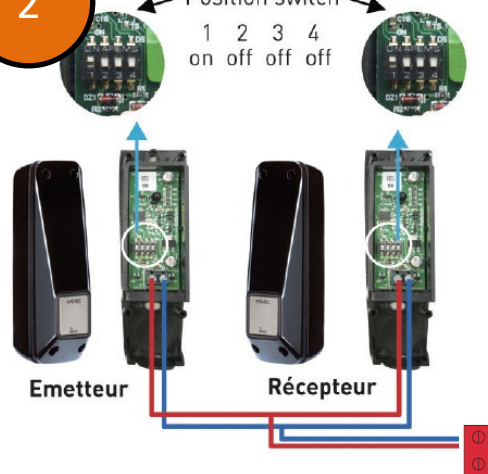


3

BRANCHEMENT CLIGNOTANT





4

CONNEXION RECEPTEUR RADIO XF FDS

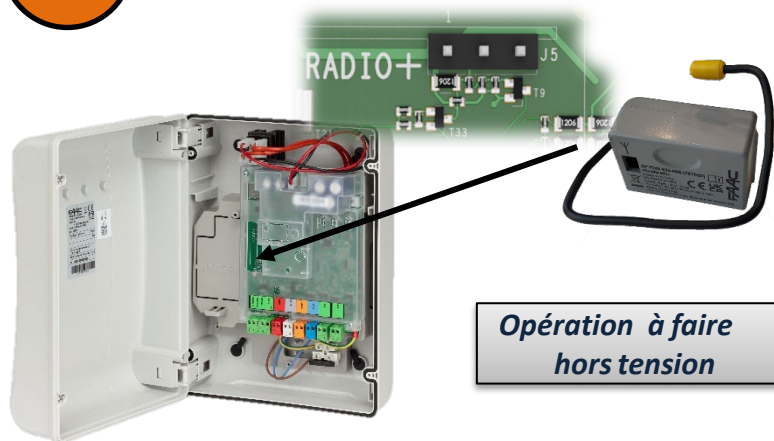


5

BRANCHEMENT SECTEUR AVEC XLC (Option)

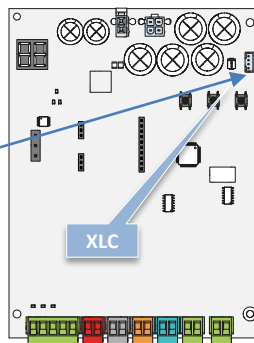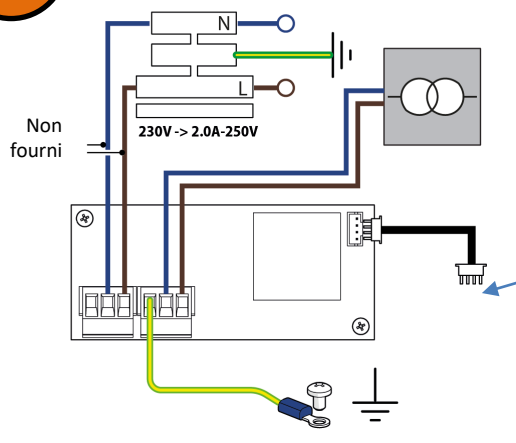

BRANCHEMENT SECTEUR SANS XLC

6

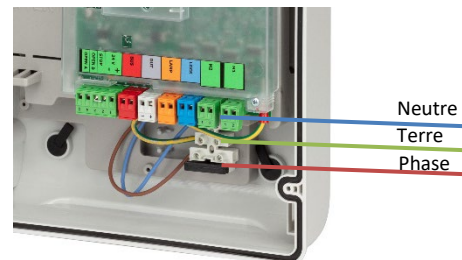



7

APPRENTISSAGE DE LA COURSE « SETUP »

Portail fermé



Vérifier que les segments de l'afficheur soient en position basse, sinon se reporter à la notice.



En utilisant la touche **F** sélectionner la Fonction **cF** puis sélectionner **4**

Toujours avec la touche **F** sélectionner la Fonction **n1** maintenir **+** pour ouvrir et **-** pour fermer

Toujours avec la touche **F** sélectionner la Fonction **n2** maintenir **+** pour ouvrir et **-** pour fermer

Une fois le **portail fermé**, avec la touche **F** sélectionner **EL**
Appuyer en même temps sur les touches **+** **-** Relâcher lorsque l'écran affiche
puis
puis
puis
et enfin

Affichage

4

--

--

--

15

23

53

54

00



Si en fonction **n1** et **n2** le sens n'est pas correct (**+** ouvre et **-** ferme)
Il faut inverser la polarité de l'opérateur concerné.

8

CHOIX DES LOGIQUES DE FONCTIONNEMENT

En utilisant la touche **F** sélectionner la Fonction **L** puis sélectionner le mode de fonctionnement souhaité avec **+** et **-** :

Semi-automatique*

Semi-automatique pas à pas

Automatique A1

Automatique

Automatique pas à pas

Semi-automatique B

Homme mort

E
EP
A1
A
AP
b
C



ouvre/ ferme **(Logique la plus utilisée)*



ouvre/ ferme - En fermeture ou ouverture bloqué le portail



ouvre puis ferme ou ferme juste après la libération des cellules en sécurité fermeture



ouvre puis ferme




ouvre puis ferme ou bloqué si



ouvre et ferme



maintenu ouvre et maintenu ferme

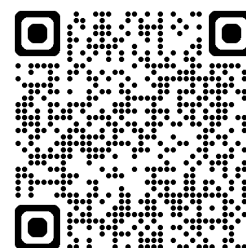



9

PROGRAMMATION DE LA TELECOMMANDE



Maintenir le bouton jusqu'à ce que la LED clignote, relâcher. (Ouverture totale)

ou

Maintenir le bouton jusqu'à ce que LED clignote, relâcher. (Ouverture un vantail)



La platine enregistre pendant 20s

Sur la télécommande, appuyer et relâcher la touche a programmer
La LED clignote vert/rouge – programmation réussie

Même action sur une autre télécommande, appuyer et relâcher la touche a programmer
La LED clignote vert/rouge – programmation réussie

Même action sur une autre télécommande, appuyer et relâcher la touche a programmer
La LED clignote vert/rouge – programmation réussie

Enregistrer toutes les télécommandes à la suite...

... Attendre 20s - Terminé

10

COPIER UNE TELECOMMANDE

Appuyer sur le bouton de l'émetteur déjà mémorisé pendant 10 sec.
Puis relâcher

Appuyer sur le bouton du ou des nouveaux émetteurs


Une fois terminé, La LED s'arrête après 20 sec.

... Attendre 20s - Terminé



11

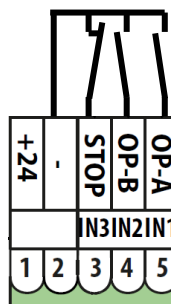COMMANDES CONTACT SEC INTERPHONE/BOUTON POUSSOIR



- Pont STOP et « - » réalisé d'usine
- OP A contact ouverture totale
- OP B Contact ouverture un vantail



FR
Cet appareil,
ses accessoires
et piles
se recyclent



À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU